

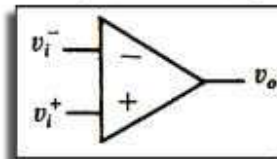
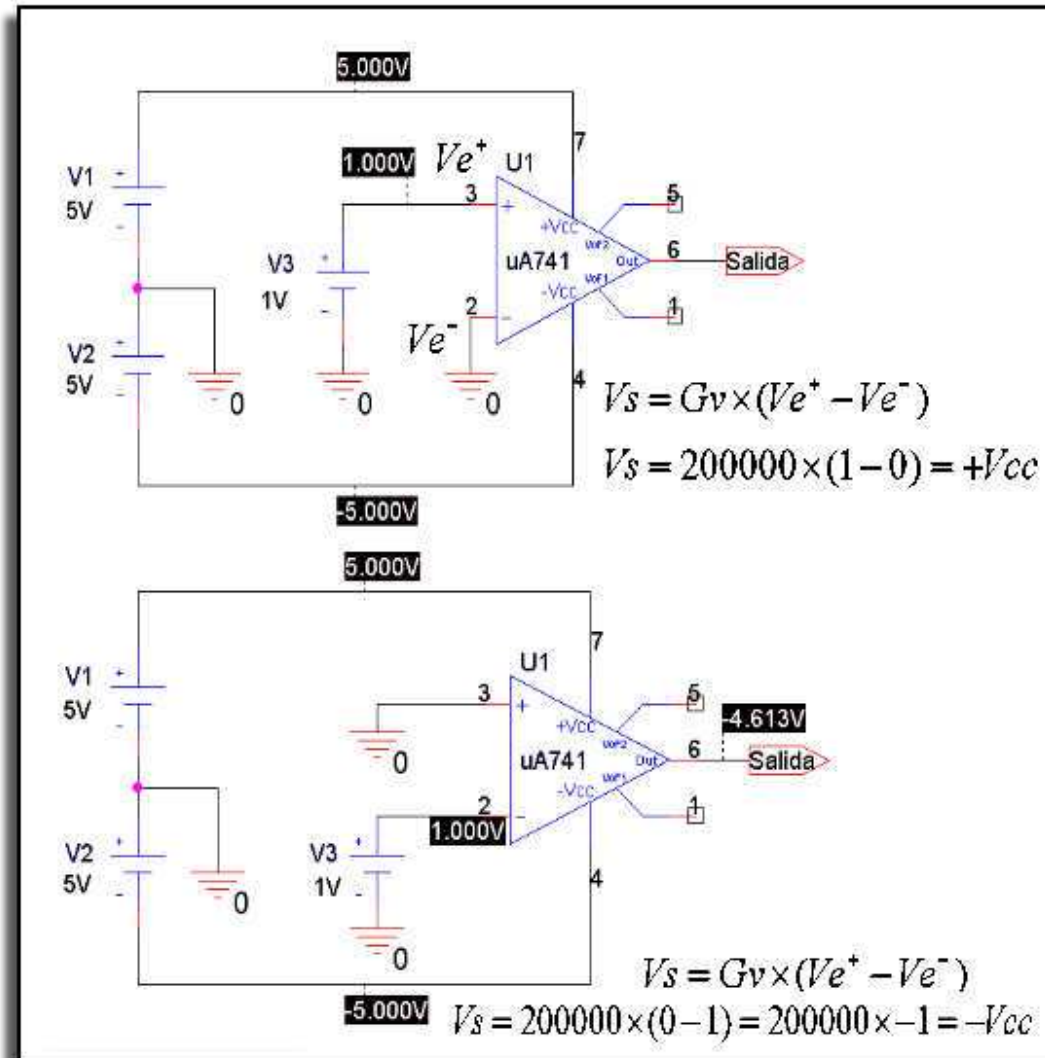


FUNCIONAMIENTO DEL AMPLIFICADOR OPERACIONAL

SÍMBOLO

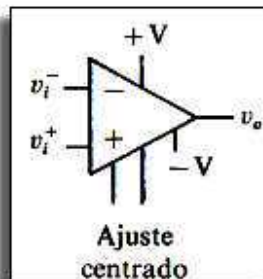


ENCAPSULADO

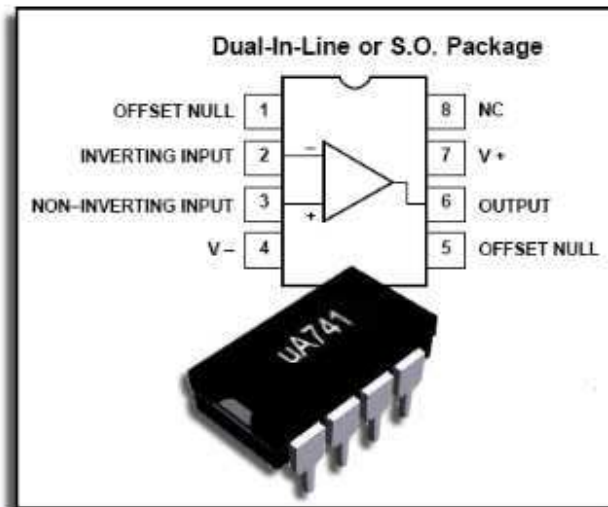


By Tino Fernández

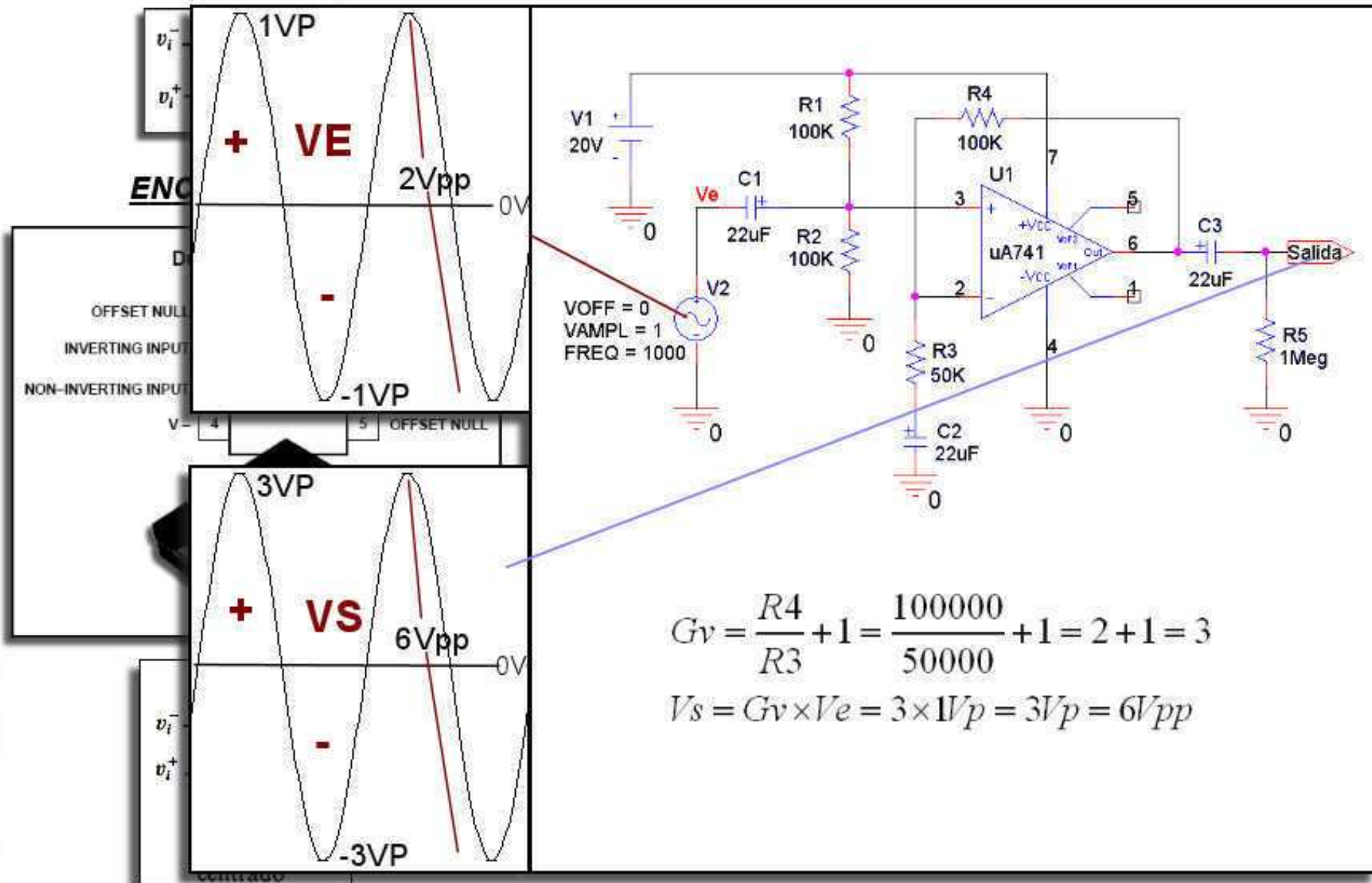FUNCIONAMIENTO DEL AMPLIFICADOR OPERACIONAL




FUNCIONAMIENTO DE LA BÁSCULA TIPO D 7474

SÍMBOLO

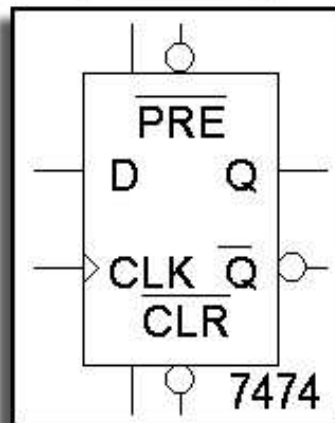

ENCAPSULADO

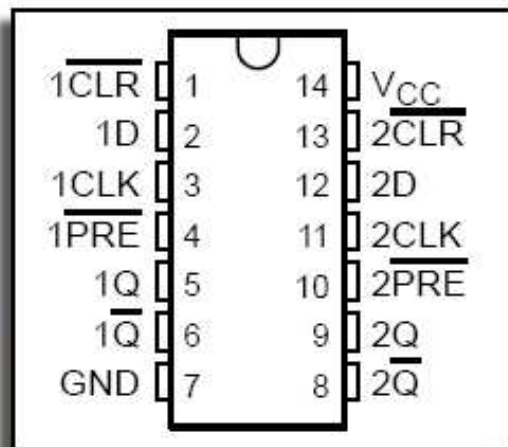

INPUTS				OUTPUTS	
PRE	CLR	CLK	D	Q	\bar{Q}
L	H	X	X	H	L
H	L	X	X	L	H
L	L	X	X	H↑	H↑
H	H	↑	H	H	L
H	H	↑	L	L	H
H	H	L	X	Q_0	\bar{Q}_0

