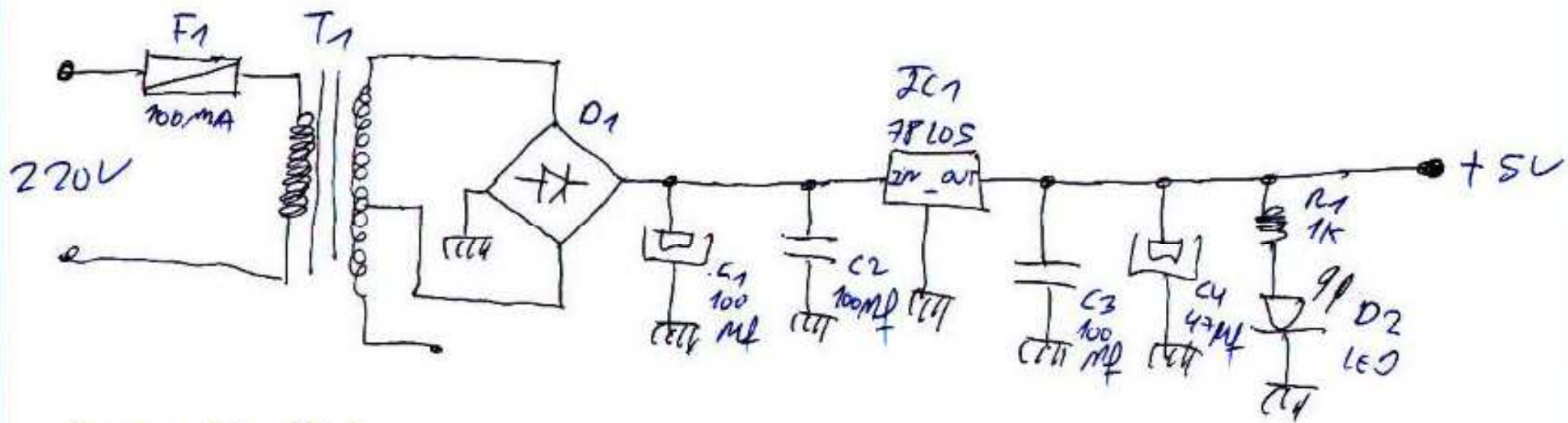


Curso de CAD electrónico basado en Orcad 9.2

FUENTE DE ALIMENTACIÓN ESTABILIZADA (5V-100mA)
ESQUEMA N°12



CURSO DE CAD

By Tino Fernández